 




ویکدر

ویکدر n به 2^n یک شبکه منطقی ترکیبی است با n خط ورودی و 2^n سیگنال خروجی. عنصری است که مینترم ها را می سازد.

ماحول ویکدر n به 2^n



معمولاً Active Low هستند.

در حالت کلی برای n ورودی، 2^n ترکیب مختلف وجود دارد، که به ازای هر ترکیب تنها یکی از خروجی ها "1" و بقیه "0" می باشند.




دیکدر (Decoder)

ترکیب ورودی ها مشخص می کند کدام خروجی "1" شود، به عنوان مثال در حالت $xy = 01$ که معادل عدد ۱ می باشد، خروجی D1، "1" می شود و بقیه ی خروجی ها "0" می باشند.


روابط منطقی خروجی ها بر
حسب ورودی ها

بلوک دیاگرام دیکدر 2:4

 

Inputs		Outputs			
x	y	D0	D1	D2	D3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$\begin{aligned} D0 &= \bar{x}\bar{y} = m0 \\ D1 &= \bar{x}y = m1 \\ D2 &= x\bar{y} = m2 \\ D3 &= xy = m3 \end{aligned}$$

 




دیکدر 3:8

دیکدر (Decoder)

بلوک دیاگرام دیکدر 3:8

 

Inputs			Outputs							
x	y	z	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

روابط منطقی خروجی ها بر حسب ورودی ها

$$\begin{aligned} D0 &= \bar{x}\bar{y}\bar{z} = m0 & D1 &= \bar{x}\bar{y}z = m1 \\ D2 &= \bar{x}y\bar{z} = m2 & D3 &= \bar{x}yz = m3 \\ D4 &= x\bar{y}\bar{z} = m4 & D5 &= x\bar{y}z = m5 \\ D6 &= xy\bar{z} = m6 & D7 &= xyz = m7 \end{aligned}$$




دیکدر با پایه ی فعال ساز

دیکدر ها می توانند دارای خط فعال ساز باشند. هنگامی که این خط فعال باشد دیکدر فعال می شود و عملکرد نرمال خود را خواهد داشت، در غیر این صورت دیکدر غیر فعال است. بر این معیار دیکدر ها را می توان به دو گروه تقسیم کرد:


طبق مدار روبرو هنگامی که $E = 0$ باشد تمامی خروجی ها "0" می شوند و دیکدر غیر فعال است، ولی وقتی $E=1$ شود دیکدر فعال می شود و ترکیب ورودی های x و y مشخص می کند کدام خروجی "1" شود.

 ۱) دیکدر فعال بالا (فعال "1") (Active – high)



فعال

E	x	y	D0	D1	D2	D3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

 




دیکدر با پایه ی فعال ساز

 
۲) دیکدر فعال پایین (فعال "0") (Active – low)

دیکدر ها را می توان با گیت های NAND پیاده سازی کرد. طبق مدار روبرو هنگامی که $E = 1$ باشد تمامی خروجی ها "1" می شوند و دیکدر غیر فعال است، ولی وقتی $E=0$ شود دیکدر فعال می شود و ترکیب ورودی های x و y مشخص می کند کدام خروجی "0" شود.



فعال

E	x	y	D0	D1	D2	D3
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

 





طراحی دیکدر های بزرگ با دیکدر های کوچک تر

طراحی دیکدر ۳:۸ به وسیله ی دیکدر های ۲:۴

 با توجه به جدول درستی دیکدر ۳:۸ در ۴ حالت اول $x=0$ و ترکیب yz خروجی های $D_0D_1D_2D_3$ را فعال می کند، در این حالت $D_4D_5D_6D_7 = 0000$ می باشد. بنابراین $x=0$ باید یک دیکدر ۲:۴ را در حالت نرمال قرار دهد و دیگر دیکدر ۲:۴ را غیر فعال کند. استدلالی مشابه برای ۴ حالت بعدی برقرار است.



Inputs			Outputs							
x	y	z	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

 



پایه سازی توابع منطقی با دیکدر ها

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 4, 6, 7) = \prod M(2, 3, 5)$$

مثال: تابع رو به رو را با دیکدر و گیت های لازم پیاده سازی کنید.

نکته:


تابع را به چندین طریق می توانیم پیاده نماییم:

 1. یک دیکدر (با خروجی فعال بالا) و یک گیت **OR** بکار بریم.
2. یک دیکدر (با خروجی فعال پایین) و یک گیت **NAND** بکار بریم.
3. یک دیکدر (با خروجی فعال بالا) و یک گیت **NOR** بکار بریم.
4. یک دیکدر (با خروجی فعال پایین) و یک گیت **AND** بکار بریم.




یک ویکدر (با خروجی فعال بالا) ویک گیت **OR** بکار بریم.

$$F(A, B, C) = m_0 + m_1 + m_4 + m_6 + m_7$$




یک ویکدر (با خروجی فعال بالا) ویک گیت **NOR** بکار بریم.
 
$$F(A, B, C) = \overline{m_2 + m_3 + m_5}$$




یک ویکدر (با خروجی فعال پایین) ویک گیت **NAND** بکار بریم.
 
$$F(A, B, C) = \overline{m_0 \cdot m_1 \cdot m_4 \cdot m_6 \cdot m_7}$$



یک ویکدر (با خروجی فعال پایین) ویک گیت **AND** بکار بریم.
 
$$F(A, B, C) = \overline{m_2} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_5}$$






ساختن Full Adder به وسیله دیکدر:

Truth Table

X_i	Y_i	C_{i-1}	C_i	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

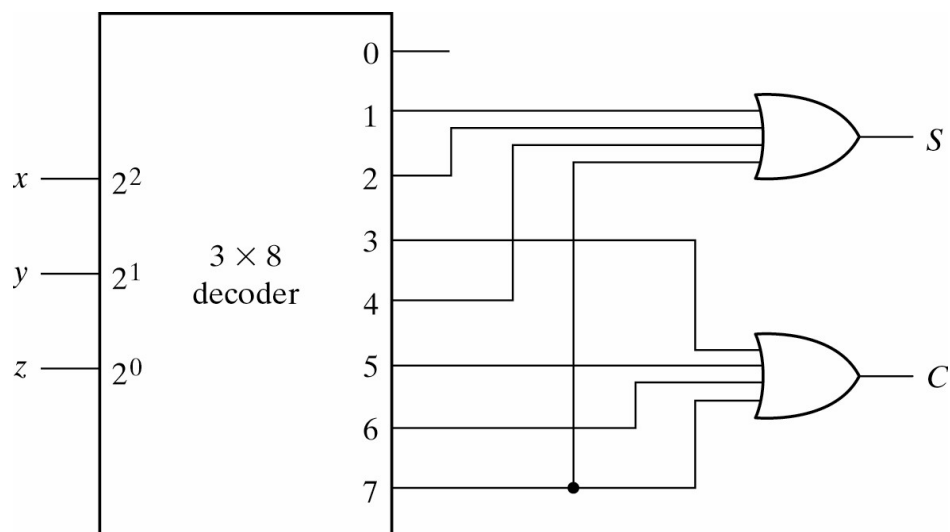
$$\begin{cases} S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1} \\ C_i = X_i Y_i + X_i C_{i-1} + Y_i C_{i-1} \end{cases}$$





ساختن ویکدر بزرگتر:

 یک دیکدر 4×16 را با دو دیکدر 3×8 شبیه سازی کنید








دیگر BCD به نمایشگر هفت قسمتی (Seven Segment Display)

همان طور که از نام آن مشخص است از ۷ قسمت برای نمایش اعداد از ۰ تا ۹ تشکیل شده است. این هفت LED دو پیکربندی کلی می توانند داشته باشند.

(1) آندهای آن ها به هم وصل شده باشد که در این حالت ۷ سگمنت را آند مشترک (Common Anode = CA) گویند. در این حالت برای روشن شدن یک LED باید پایه ی مربوطه به "0" وصل شود.

   (2) کاتدهای آن ها به هم وصل شده باشد که در این حالت ۷ سگمنت را کاتد مشترک (Common Cathode = CC) گویند. در این حالت برای روشن شدن یک LED باید پایه ی مربوطه به "1" وصل شود.


نحوه ی نام گذاری سگمنت ها و همچنین LED هایی که برای نمایش ارقام از ۰ تا ۹ باید روشن شوند (در حالت کاتد مشترک) در زیر نمایش داده شده است.



Digit Shown	Illuminated Segment (1 = illumination)						
	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1




 دیکودر BCD به نمایشگر هفت قسمتی (Seven Segment Display)



B3	B2	B1	B0	Val	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	3	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	4	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	5	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	6	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	7	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1

 فرمت کاتد مشترک:
برای روشن شدن دیود
باید به آن یک بدهیم






N	Inputs				Outputs						
	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

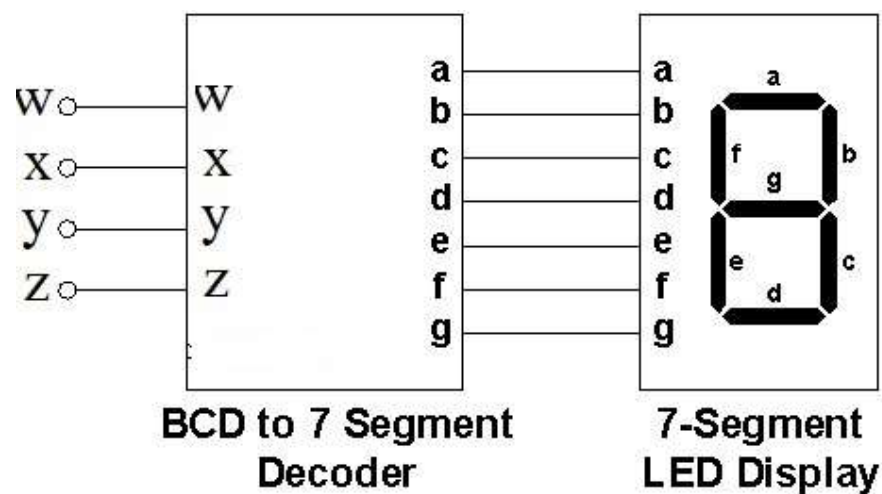طراحی مبدل BCD به نمایشگر 7 قطعه ای (آند مشترک)





		y			
		00	01	11	10
wx	00		1		
	01	1			
	11	1	1	1	1
	10			1	1

$$a = wx + wy + x\bar{y}\bar{z} + \bar{w}x\bar{y}z$$

		y			
		00	01	11	10
wx	00				
	01			1	1
	11	1	1	1	1
	10			1	1

$$b = wx + xy + yz$$

		y			
		00	01	11	10
wx	00				1
	01				
	11	1	1	1	1
	10			1	1

$$c = wx + yz + \bar{x}\bar{y}z$$

		y			
		00	01	11	10
wx	00		1		
	01	1		1	
	11	1	1	1	1
	10			1	1

$$d = wx + yz + xyz + x\bar{y}\bar{z}$$

		y			
		00	01	11	10
wx	00		1	1	
	01	1	1	1	
	11	1	1	1	1
	10		1	1	1

$$e = z + x\bar{y} + wy$$

		y			
		00	01	11	10
wx	00		1	1	1
	01			1	
	11	1	1	1	1
	10			1	1

$$f = wx + yz + \bar{x}y + \bar{w}x\bar{z}$$

		y			
		00	01	11	10
wx	00	1	1		
	01			1	
	11	1	1	1	1
	10			1	1

$$g = wx + wy + xyz + \bar{w}x\bar{y}$$



اینکدر


اینکدر یک ماجول ترکیبی است که برای هر سیگنال ورودی به دستگاه یک کد خروجی منحصر به فرد را اختصاص می دهد.

اگر یک ماجول اینکدر n ورودی داشته باشد خروجی s باید در رابطه زیر صدق کند:

or
$$\begin{cases} 2^s \geq n \\ s \geq \log_2 n \end{cases}$$

مثال:

 یک اینکدر برای برای چهار خط ورودی طراحی کنید بشرطی که در هر لحظه از زمان فقط یک ورودی فعال باشد.






انکدر (Encoder)

انکدر ۴:۲

 در حالت کلی ۴ ورودی می توانند ۱۶ ترکیب مختلف داشته باشند. ۴ ترکیب مهم در انکدر، هنگامی است که تنها یکی از ورودی ها "1" باشد. در این حالت ها ورودی که "1" است مشخص می کند که خروجی ها چه ترکیبی داشته باشند.



Inputs				Outputs	
D0	D1	D2	D3	x	y
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

$$x = D2 + D3$$


$$y = D1 + D3$$



انکدر (Encoder)

انکدر ۸:۳

 اگر دو ورودی به طور همزمان "1" شوند، خروجی حالت نامعینی دارد. به عنوان مثال اگر $D2=D5=1$ خروجی طبق روابط بالا $xyz = 111$ می شود که معادل حالتی است که $D7=1$ و بقیه ی ورودی ها "0" باشند! بنابراین در چنین حالت هایی باید ورودی ها اولویت بندی شده باشند.



Inputs								Outputs		
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$$x = D4 + D5 + D6 + D7$$

$$y = D2 + D3 + D6 + D7$$

$$z = D1 + D3 + D5 + D7$$




جمهوری اسلامی ایران

انکدر اولویت (Priority Encoder)

برای اینکه در هر ترکیب از ورودی ها تنها یک ورودی کدگذاری شود، در مدارات انکدر باید ورودی ها اولویت بندی شوند. در انکدر اولویت هنگامی که دو ورودی "1" شوند، ورودی که عدد بالاتری را نشان می دهد، اولویت بیشتری داشته و خروجی را تعیین می کند.

 انکدر ها می توانند دارای بیت اعتبار (Valid bit) (V) در خروجی باشند که تنها در حالتی که همه ی ورودی ها صفر باشند یا به اصطلاح نامعتبر باشند، $V=0$ می باشد، در بقیه ی ترکیبات ورودی ها معتبر بوده و $V=1$ می باشد.




Inputs				Outputs		
D0	D1	D2	D3	x	y	V
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

در حالتی که همه ی ورودی های انکدر "0" باشند، بیت اعتبار "0" بوده و دیگر خروجی ها حالت نامعینی دارند.



مالتی پلکسر (Multiplexer)

 مالتی پلکسر یک مدار ترکیبی است که از بین چند خط ورودی یکی را انتخاب کرده و به تک خروجی خود می‌رساند. مالتی پلکسر ها در حالت کلی 2^n ورودی، n خط انتخاب و ۱ خروجی دارند.




هر مالتی پلکسر را می‌توان به صورت یک سوئیچ چند حالتی فرض کرد، که خطوط انتخاب وضعیت سوئیچ را مشخص می‌کنند.



مالتی پلکسر (Multiplexer)


مالتی پلکسر ۲:۱

 این مالتی پلکسر یک خط انتخاب دارد که وضعیت آن مشخص می کند، کدام یک از دو ورودی به خروجی می رسد.



S	Y
0	I_0
1	I_1

$$Y = I_0 \bar{S} + I_1 \cdot S$$

 




مالتی پلکسر (Multiplexer)


مالتی پلکسر ۴:۱

 این مالتی پلکسر ۲ خط انتخاب دارد که وضعیت آن ها مشخص می کند، کدام یک از ۴ ورودی به خروجی می رسد.



S1	S0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3


 
$$Y = I_0 \overline{S_1} \overline{S_0} + I_1 \overline{S_1} S_0 + I_2 S_1 \overline{S_0} + I_3 S_1 S_0$$





طراحی مالتی پلکسرهای بزرگ با مالتی پلکسرهای کوچک تر

  طراحی مالتی پلکسر 8:1 با مالتی پلکسرهای کوچکتر






$$F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 5, 6)$$

مثال: تابع $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 6)$ را با مالتی پلکسر 1*8 و گیت های لازم پیاده سازی کنید.


a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 



$$F(A, B, C) = \sum M(1, 2, 3, 6)$$

	a	b	c	F
I_0	0	0	0	0
	0	0	1	1
I_1	0	1	0	1
	0	1	1	1
I_2	1	0	0	0
	1	0	1	0
I_3	1	1	0	1
	1	1	1	0

 

مثال: تابع $F(A,B,C,D) = \sum m(1,2,3,6)$ را با مالتی پلکسر 4×1 و گیت های لازم پیاده سازی کنید.




مثال: تابع $F(A,B,C,D) = \sum m(1,2,4,5,6)$ را با مالتی پلکسر 2×1 و گیت های لازم پیاده سازی کنید.

$$F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 4, 5, 6)$$

	a	b	c	F
I_0	0	0	0	0
	0	0	1	1
	0	1	0	1
	0	1	1	0
I_1	1	0	0	1
	1	0	1	1
	1	1	0	1
	1	1	1	0

$$\begin{cases} I_0 = b \oplus c \\ I_1 = \bar{b} + \bar{c} = \overline{bc} \end{cases}$$

b \ c	00	01	11	10
a = 0		1		1
a = 1	1	1		1

 




مثال: تابع $F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,5,6,7,10,11,15)$ را با مالتی پلکسر 4×1 و گیت های لازم پیاده سازی کنید.

	a	b	c	d	F
I_0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	1
I_1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	1
	0	1	1	1	1
I_2	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	0
	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1
I_3	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1

		c d	00	01	11	10
a b	00			1	1	
	01			1	1	1
	11				1	
	10				1	1
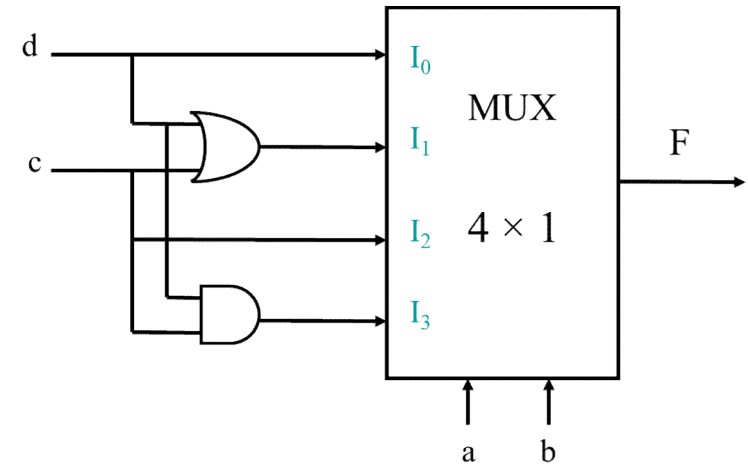
$$\begin{cases} I_0 = d \\ I_1 = d + c \\ I_2 = c \\ I_3 = cd \end{cases}$$






A	B	C	D	F	
0	0	0	0	0	F = D
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	1	F = 1
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	F = 0
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	F = \bar{D}
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	F = 0
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	F = D
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	F = 0
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	F = \bar{D}
1	1	1	1	0	

مثال: تابع $F(A,B,C,D) = \sum m(1,2,3,6,11,14)$ را با مالتی پلکسر و گیت های لازم پیاده سازی کنید.

روش اول)

 



روش دوم)


A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$F = C + D$$

$$F = C\bar{D}$$

$$F = CD$$

$$F = C\bar{D}$$

 




روش سوم)

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$F = \bar{B}D + C\bar{D}$$


$$F = C.(B \oplus D)$$

 



دیمالتی پلکسر (Demultiplexer)

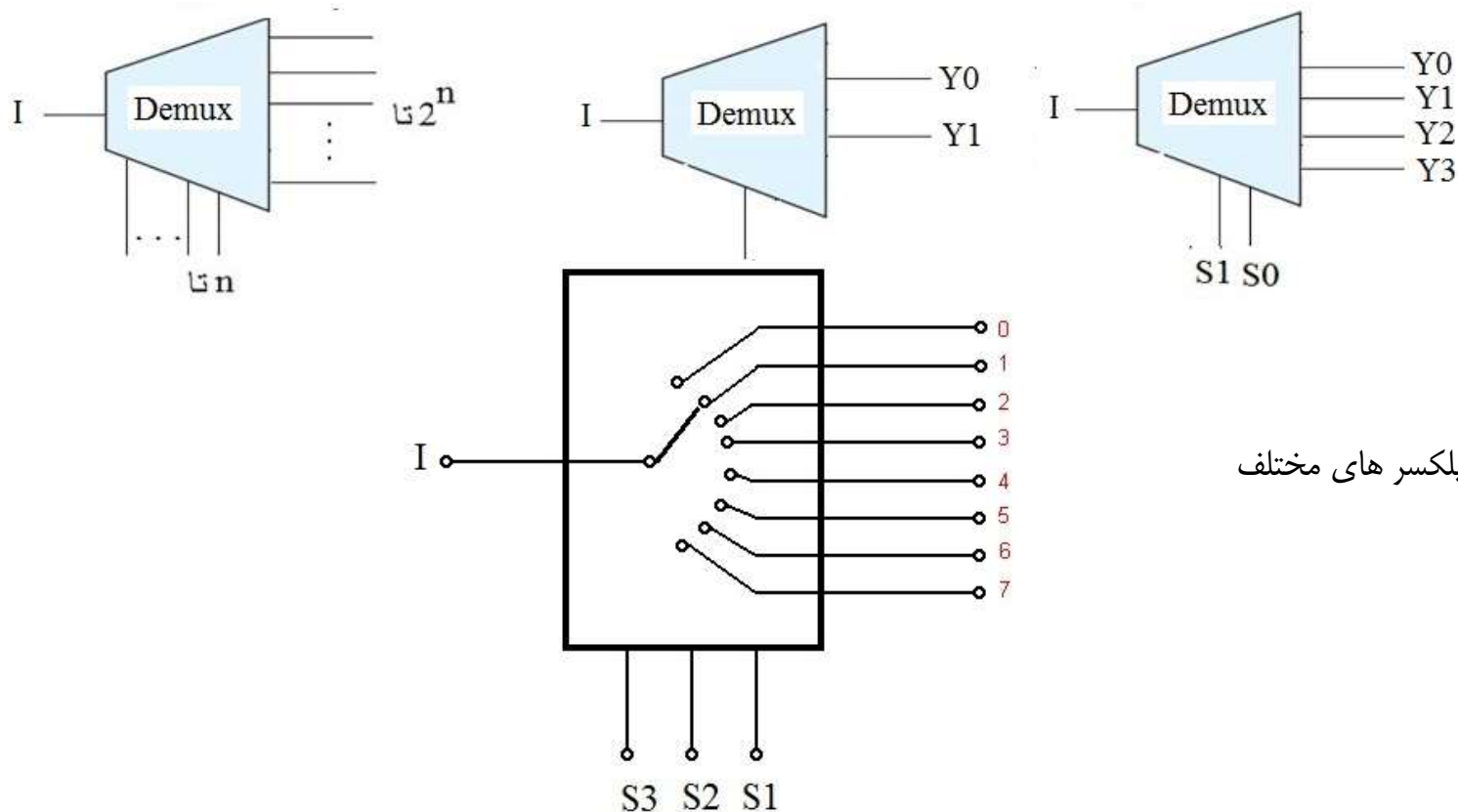به صورت عکس مالتی پلکسر عمل می کند، یعنی ۱ ورودی، 2^n خط خروجی و n خط انتخاب دارد. وضعیت خطوط انتخاب مشخص می کند، ورودی به کدام یک از خطوط خروجی وصل شود.




بلوک دیاگرام دمالتی پلکسر های مختلف



دیمالتی پلکسر (Demultiplexer)

 دیمالتی پلکسر ها را می توان به صورت دیکدر های با خط فعال ساز در نظر گرفت، که خط فعال ساز ورودی دیمالتی پلکسر، ورودی های دیکدر، خطوط انتخاب دیمالتی پلکسر و خروجی های دیکدر، خروجی های دیمالتی پلکسر در نظر گرفته می شوند.



S1	S0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	I	0	0	0
0	1	0	I	0	0
1	0	0	0	I	0
1	1	0	0	0	I